

\* Excitation equations :

Date . . .

No. . .

$$J_1 = q_2 + q_3$$

$$J_3 = \bar{q}_1 \bar{q}_2$$

$$K_1 = 1$$

$$K_3 = J_3$$

$$J_2 = q_1$$

$$J_2 = K_2 = \bar{q}_1$$

$$K_2 = \bar{q}_1$$

$$J_3 = K_3 = \bar{q}_1 q_2$$

\* Excitation Table :

$q_1 q_2 q_3$	$J_1 K_1$	$J_2 K_2$	$J_3 K_3$
000	0 1	1 1	1 1
001	1 1	1 1	1 1
010	1 1	1 1	0 0
011	1 1	1 1	0 0
100	0 1	0 0	0 0
101	1 1	0 0	0 0
110	1 1	0 0	0 0
111	1 1	0 0	0 0

\* Transition table :

$q_1 q_2 q_3$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
000	0	1	1
001	1	1	0
010	1	0	0
011	1	0	1
100	0	0	0
101	0	0	1
110	0	1	0
111	0	1	1



\* The state diagram

